
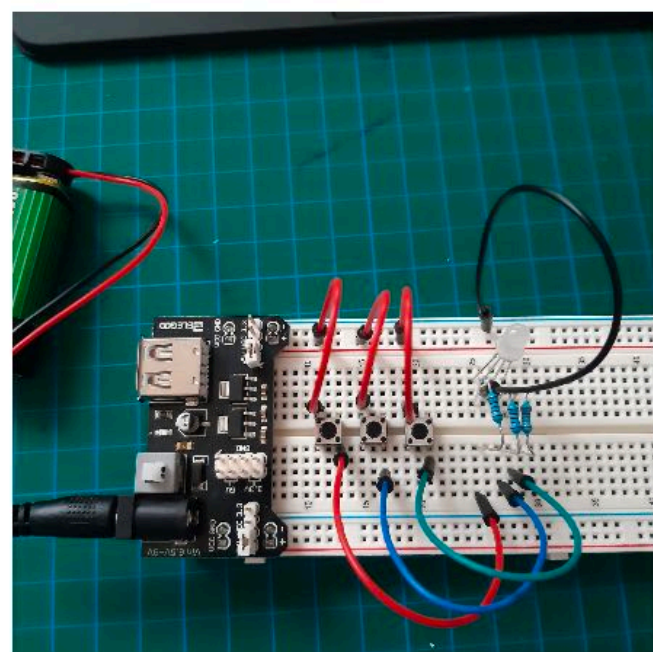


1

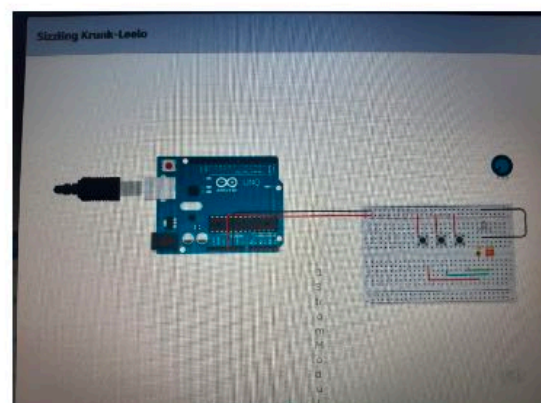


- 3 Widerstände 220Ω 2x $1k$ 1x 100Ω
- 1 RGB LED
- 7 Kabel
- 1 9V Batterie
- 1 Strommodul
- 3 Knöpfe




Schaltkreise

Julia Kaue 09
2. Sem
Matrikel Nummer:
30022041


2

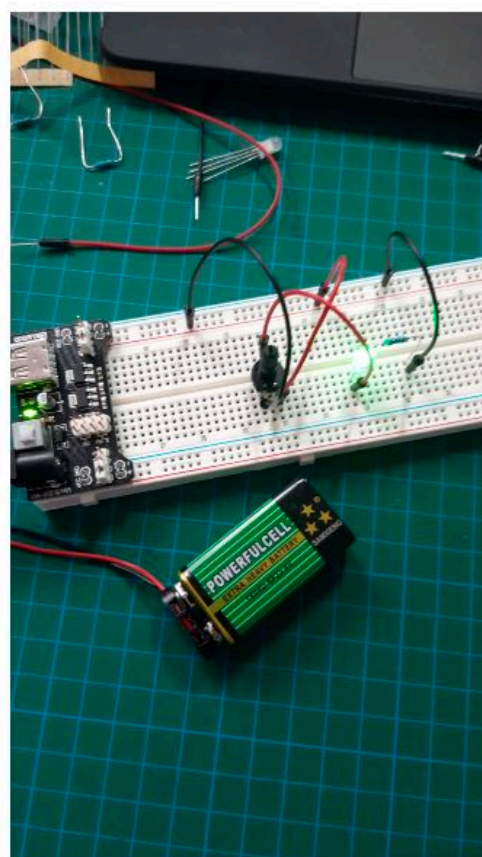

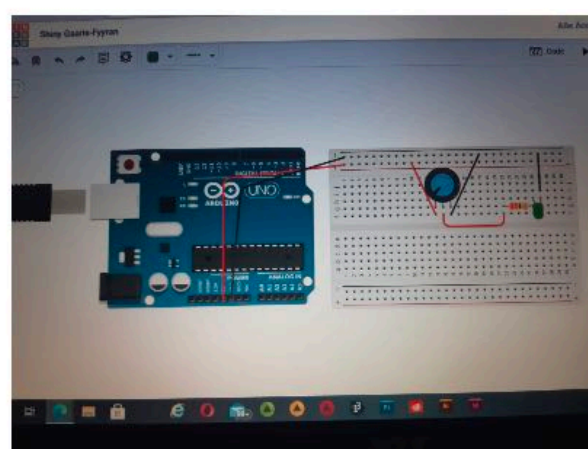
- 1 Steckbrett
- 4 Kabel
- 1 Widerstand 220Ω
- 1 Strommodul
- 1 LED
- 1x 9V Batterie
- 1x Regler




1. Schaltkreis RGB-LED

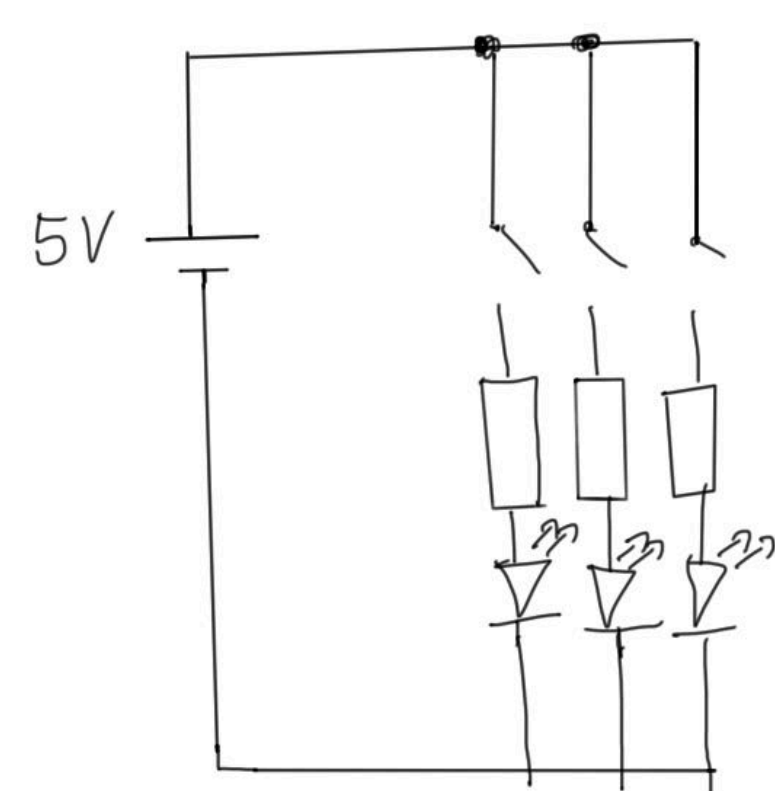

2. Schaltkreis LED Dimmbar

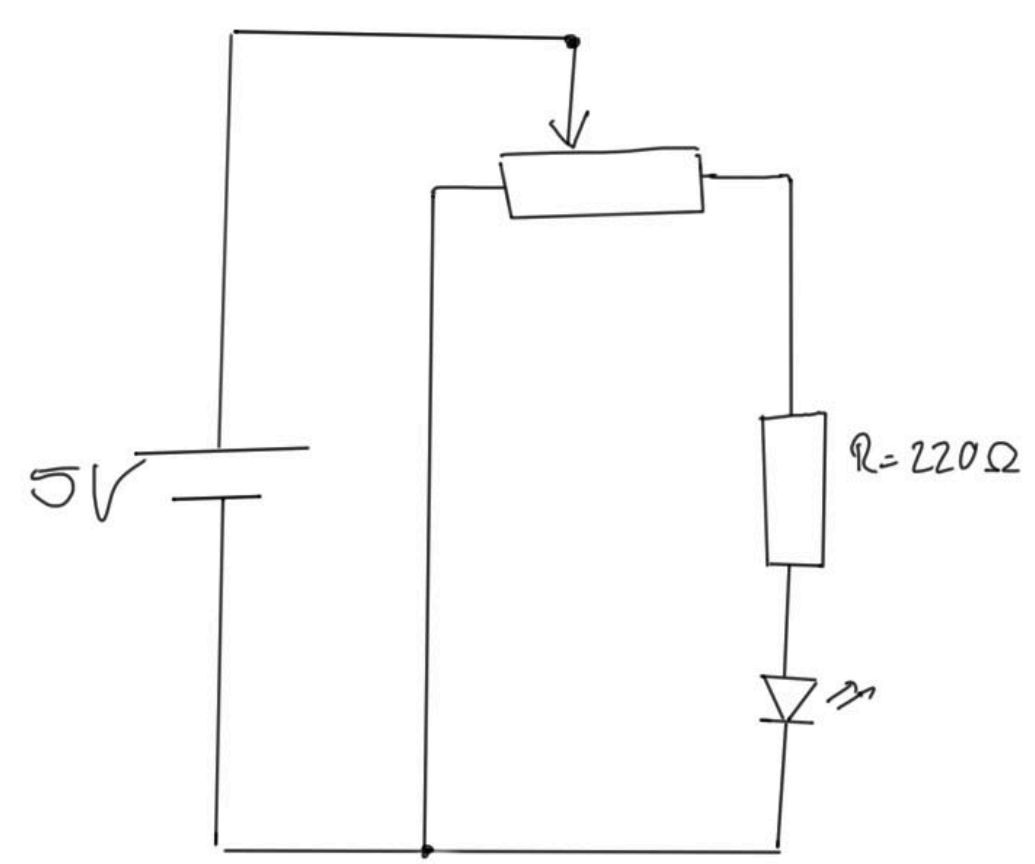

3. Schaltkreis

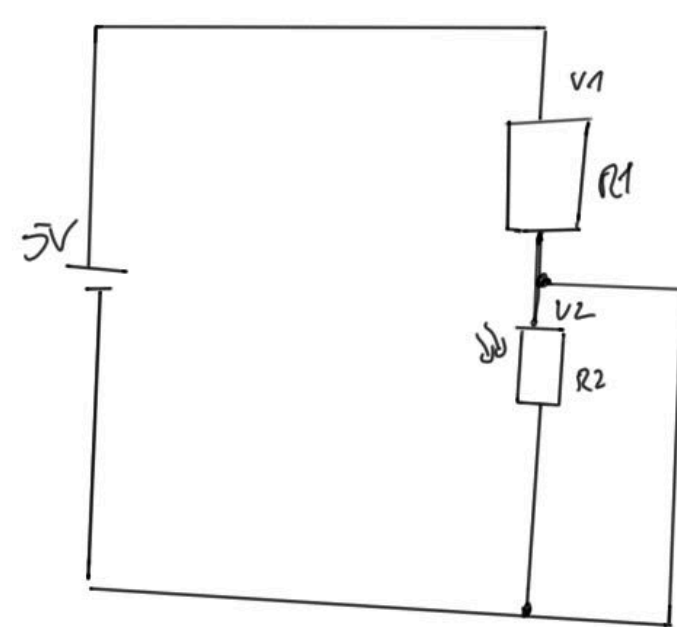

$$R_1 = 200\Omega$$

$$R_2 = 300\Omega$$

$$U_1 + U_2 = U_{ges}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$R_{dunkel} = 12 k\Omega$$

$$R_{hell} = 1.5 k\Omega$$

$$U_{ges} = 5V$$

$$U_2 = 3.3V$$

$$R_2 = 12 k\Omega$$


$$R_1 = 6.2 k\Omega$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{1.7V}{3.3V} = \frac{R_1}{12 k\Omega}$$

$$R_1 = \frac{1.7V}{3.3V} \cdot 12 k\Omega = 6.2 k\Omega$$

3

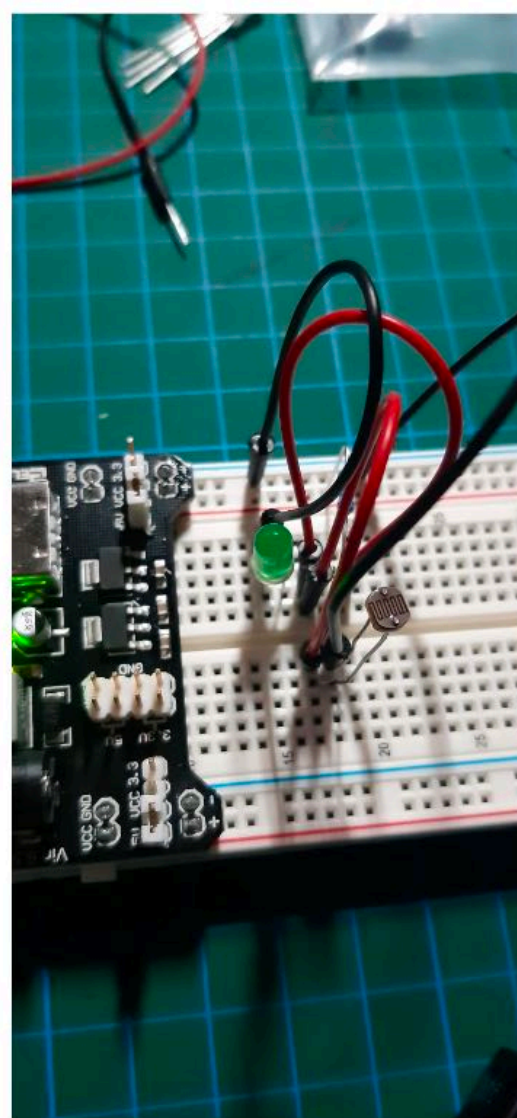

- 1 Steckbrett
- 4 Kabel
- 1 Strommodul
- 1x 9V Batterie
- 1x LED
- 1x $10k\Omega$ Widerstand
- 1x Potowiderstand

