
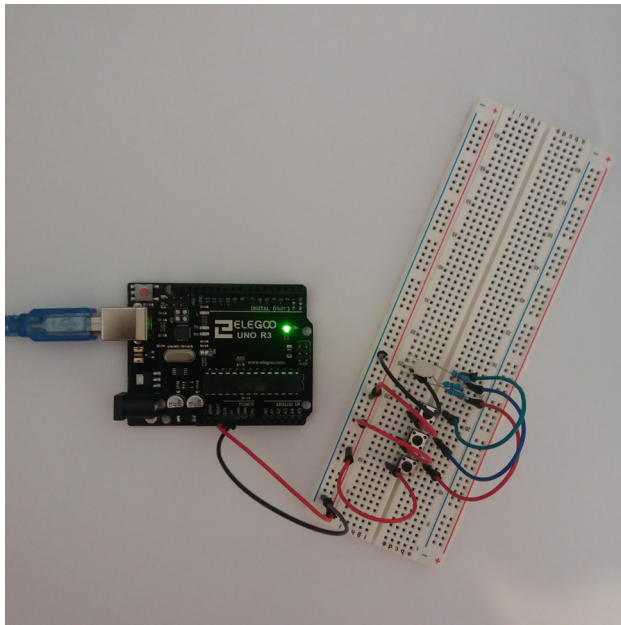
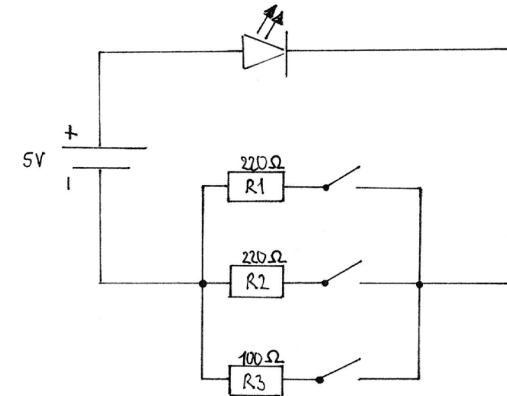





Augabe 1 - Teil A

3 Taster um RGB LED Manuell zu steuern

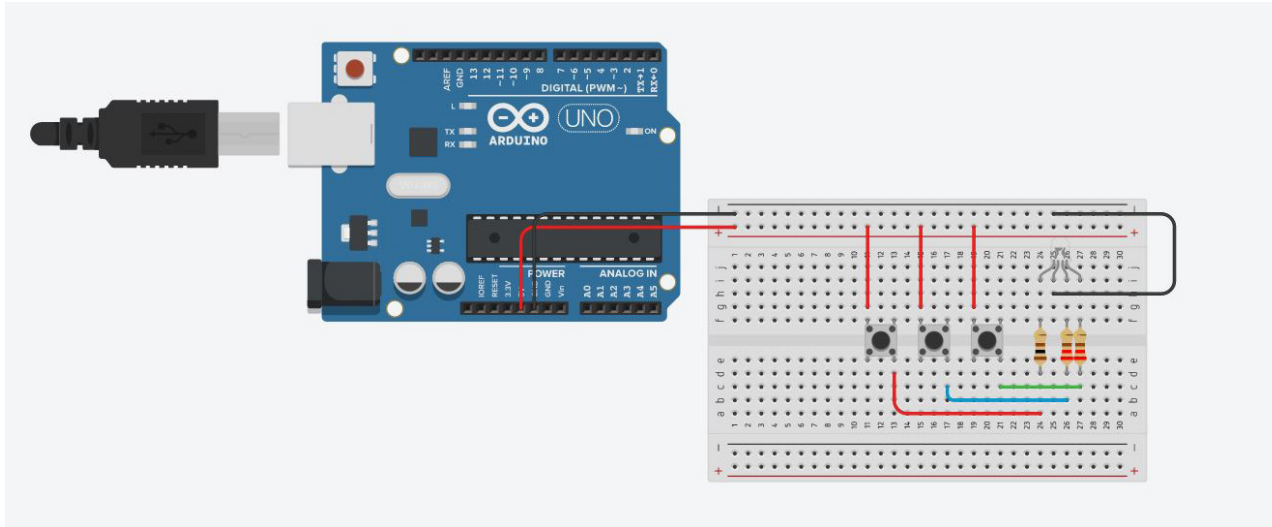




- Bauteile

- Breadboard
- Jumperkabel
- RGB LED
- Widerstände
- 3 Taster (Buttons)
- 9V Block
- Stromversorgung für Breadboard

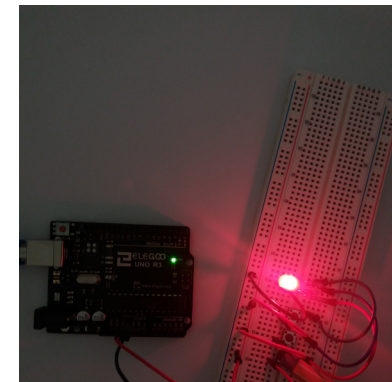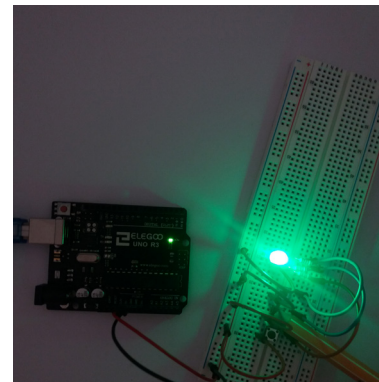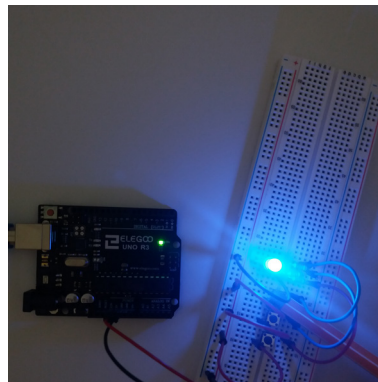


Augabe 1 - Teil A

LED Lichtdimmer mit Pontentiometer

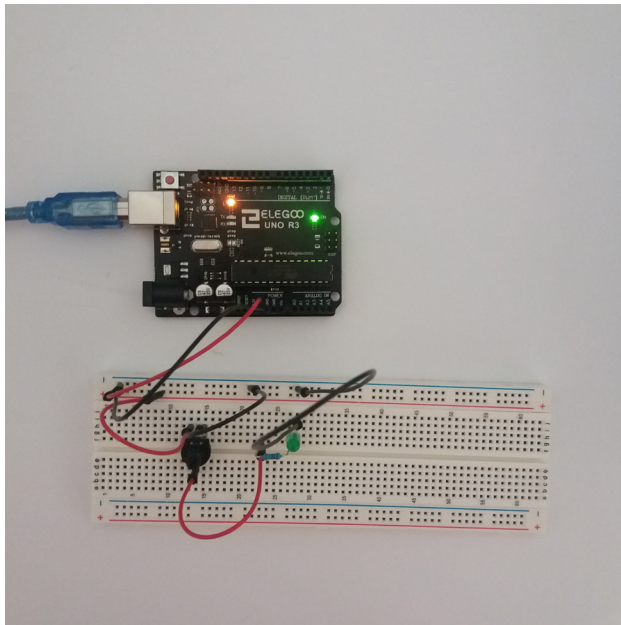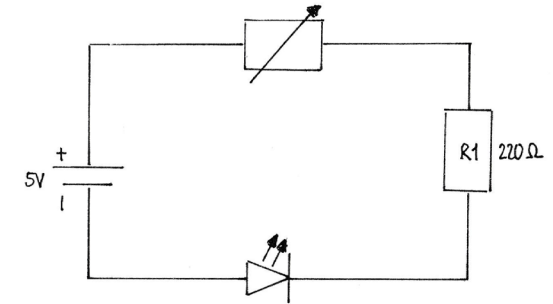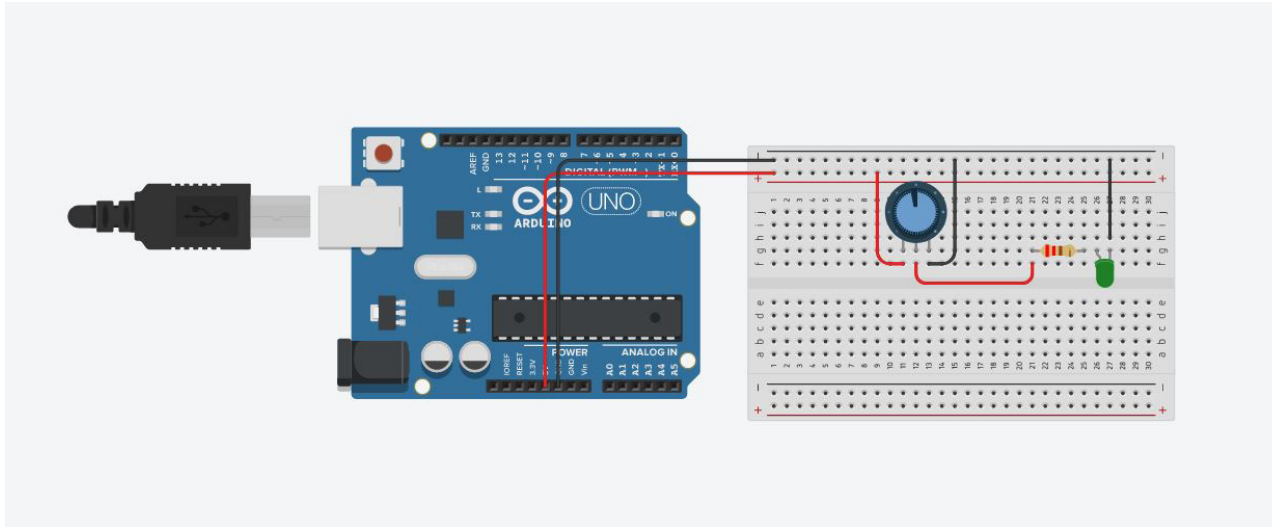




- Bauteile

- Breadboard
- Jumperkabel
- Widerstand
- LED- Potentiometer
- 9V Block
- Stromversorgung für Breadboard

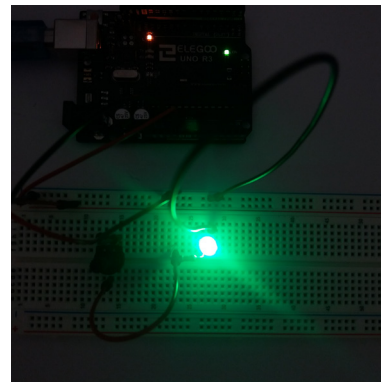

Augabe 1 - Teil A

LED Lichtdimmer mit Spannungsteiler

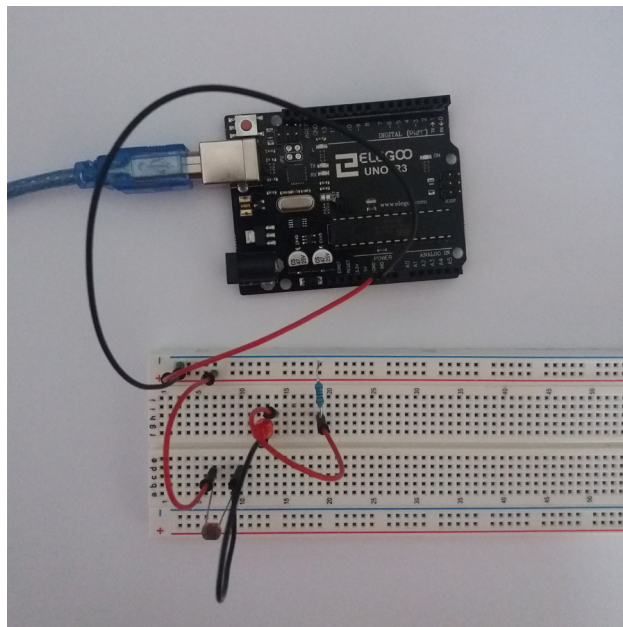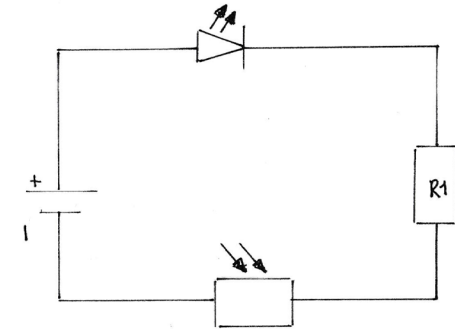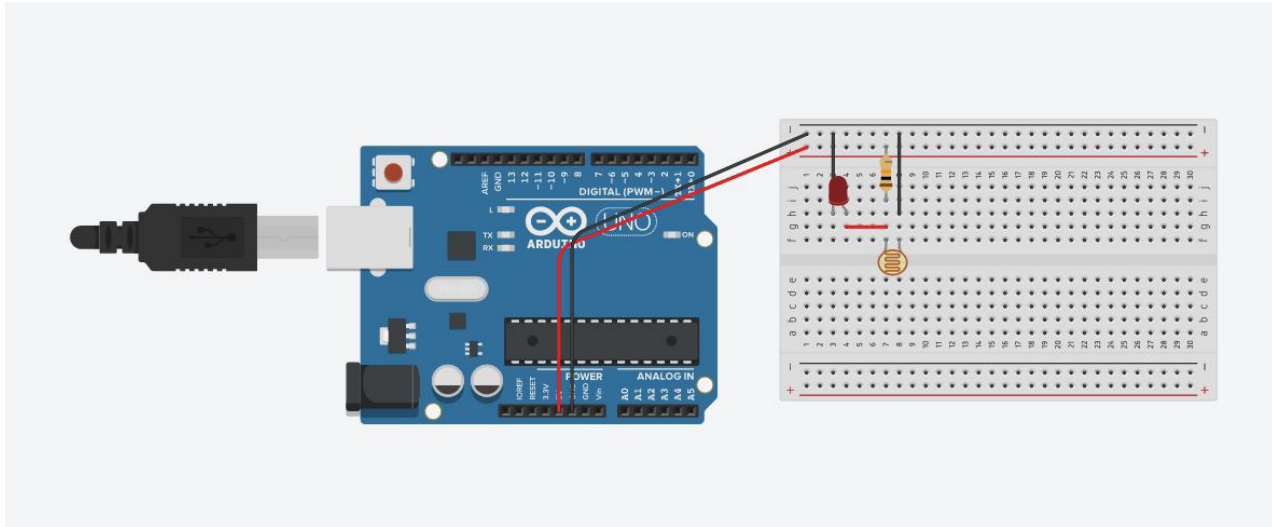

- Bauteile
- Breadboard
- Jumperkabel
- Widerstände (URI)
- LED (rot)
- Spannungsteiler
- Fotowiderstand
- 9V Block
- Stromversorgung für Breadboard

