
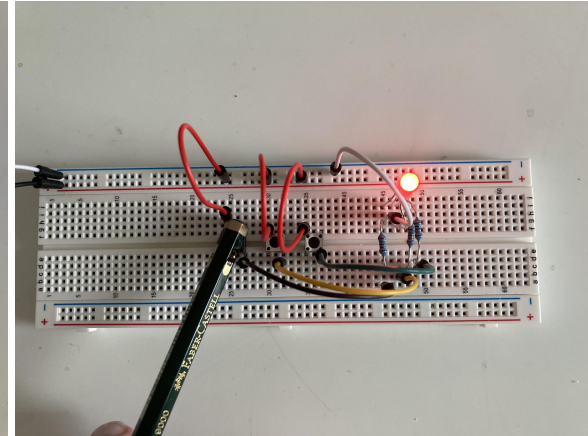
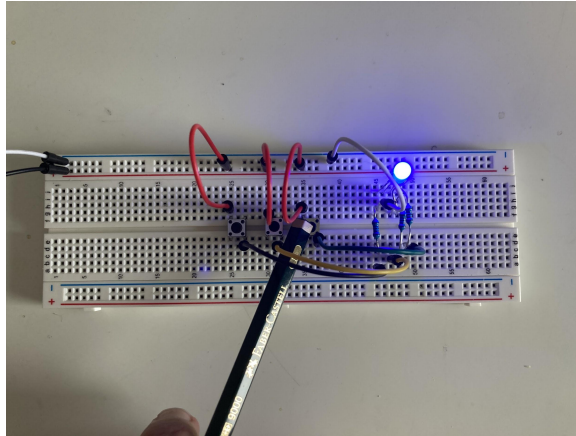


AUFGABE 1- Teil A

1.3 Taster um RGB Manuell zu steuern


- Breadboard
- Jumperkabel
 - RGB LED
- Widerstände
 - 3 Taster
 - 9V Block
- Strom Versorgung

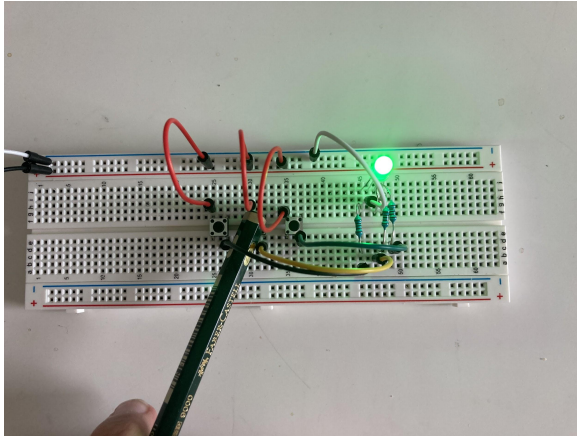

AUFGABE 1 - Teil A

2. LED Licht Dimmer mit Potentiometer

- Breadboard
- Jumperkabel
- Potentiometer
- Widerstände
 - LED Gelb
 - 9V Block
- Strom Versorgung

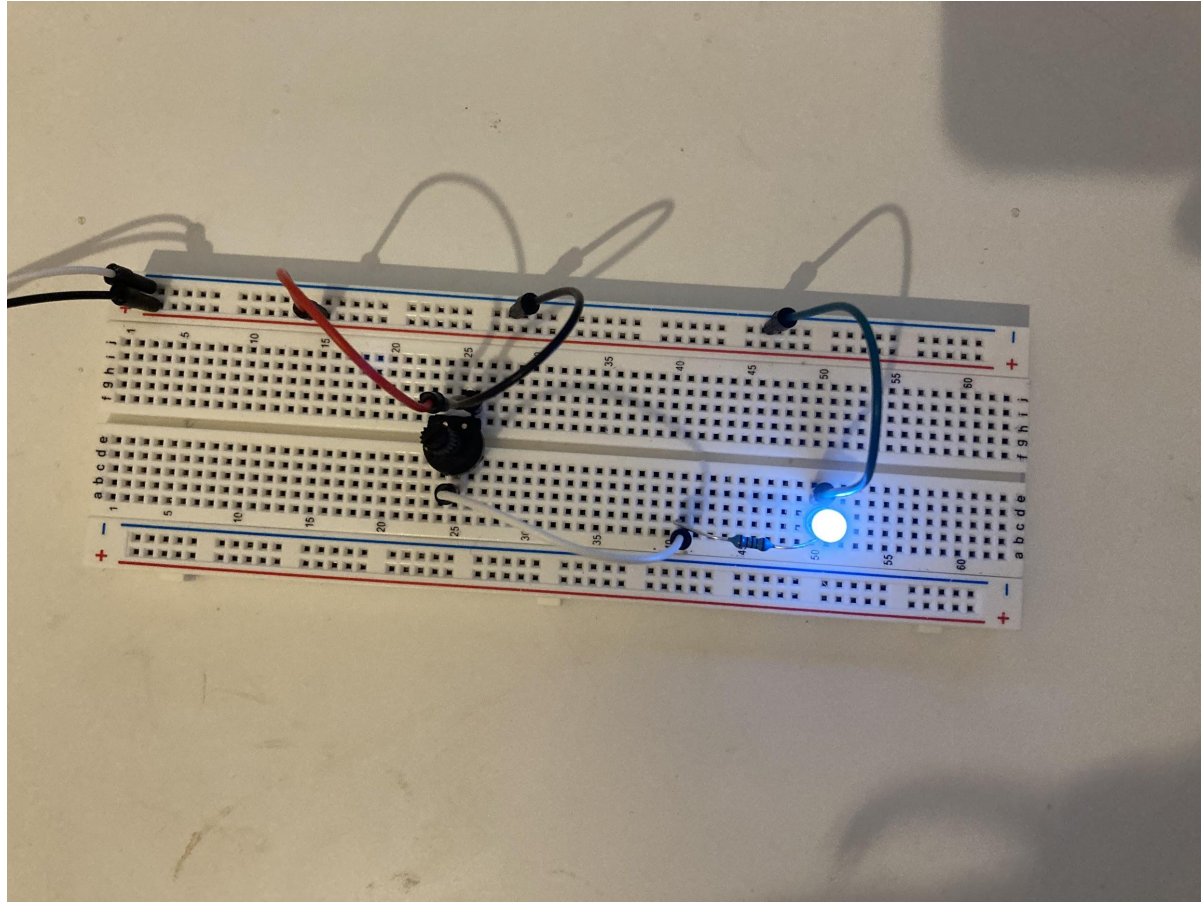

AUFGABE 1 - Teil A

3. LED Lichtdimmer mit Spannungsleiter

- Breadboard
- Jumperkabel
- Fotowiderstand
 - Widerstand
 - LED Rot
 - 9V
- Strom Versorgung

