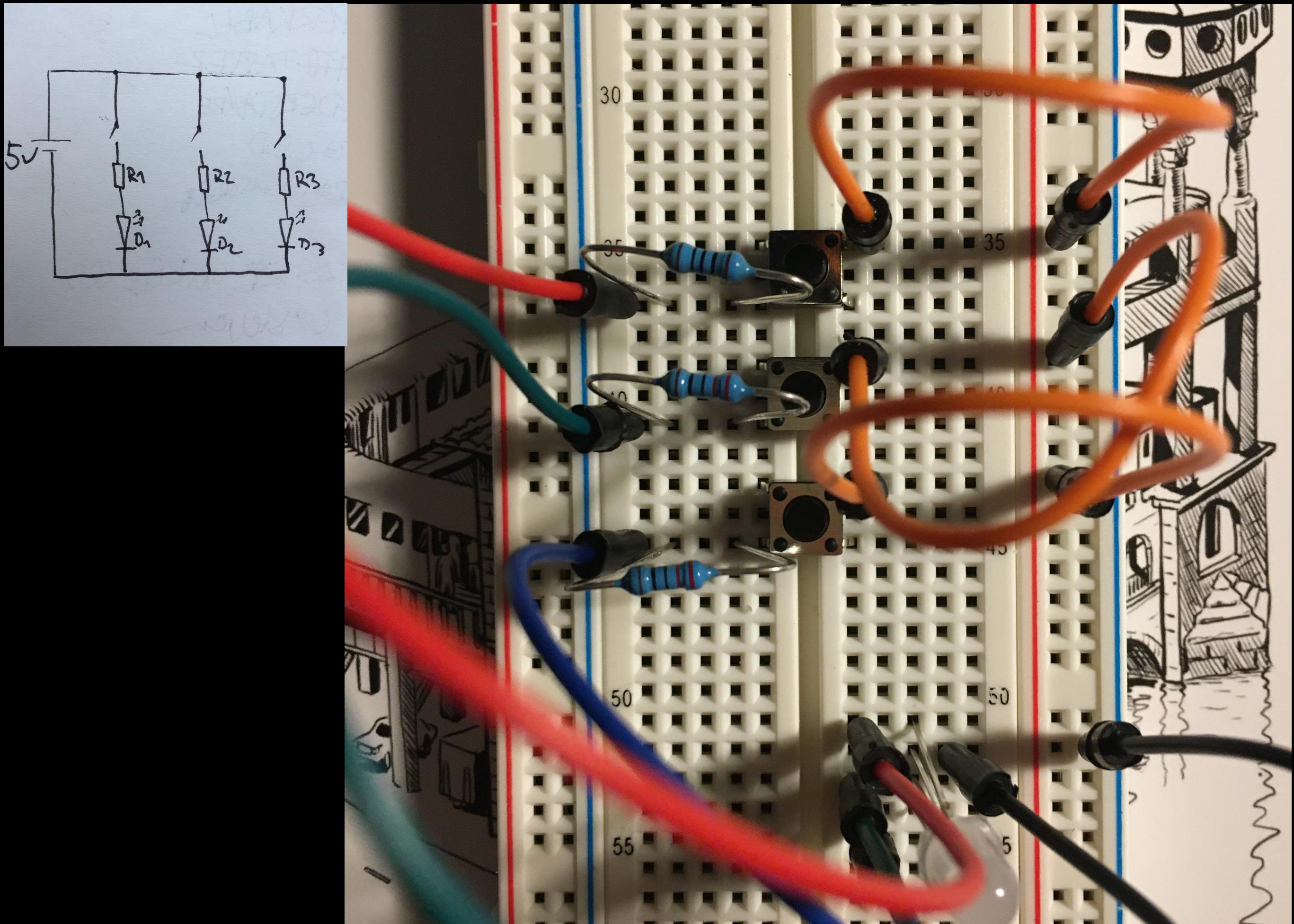





Aufgabe #1

- A: 3 Taster RGB LED manuelle zu steuern
- B: LED Lichtdimmer mit Potentiometer
- C: LED Lichtdimmer mit Spannungsteiler

A: 3 Taster RGB LED manuelle zu steuern

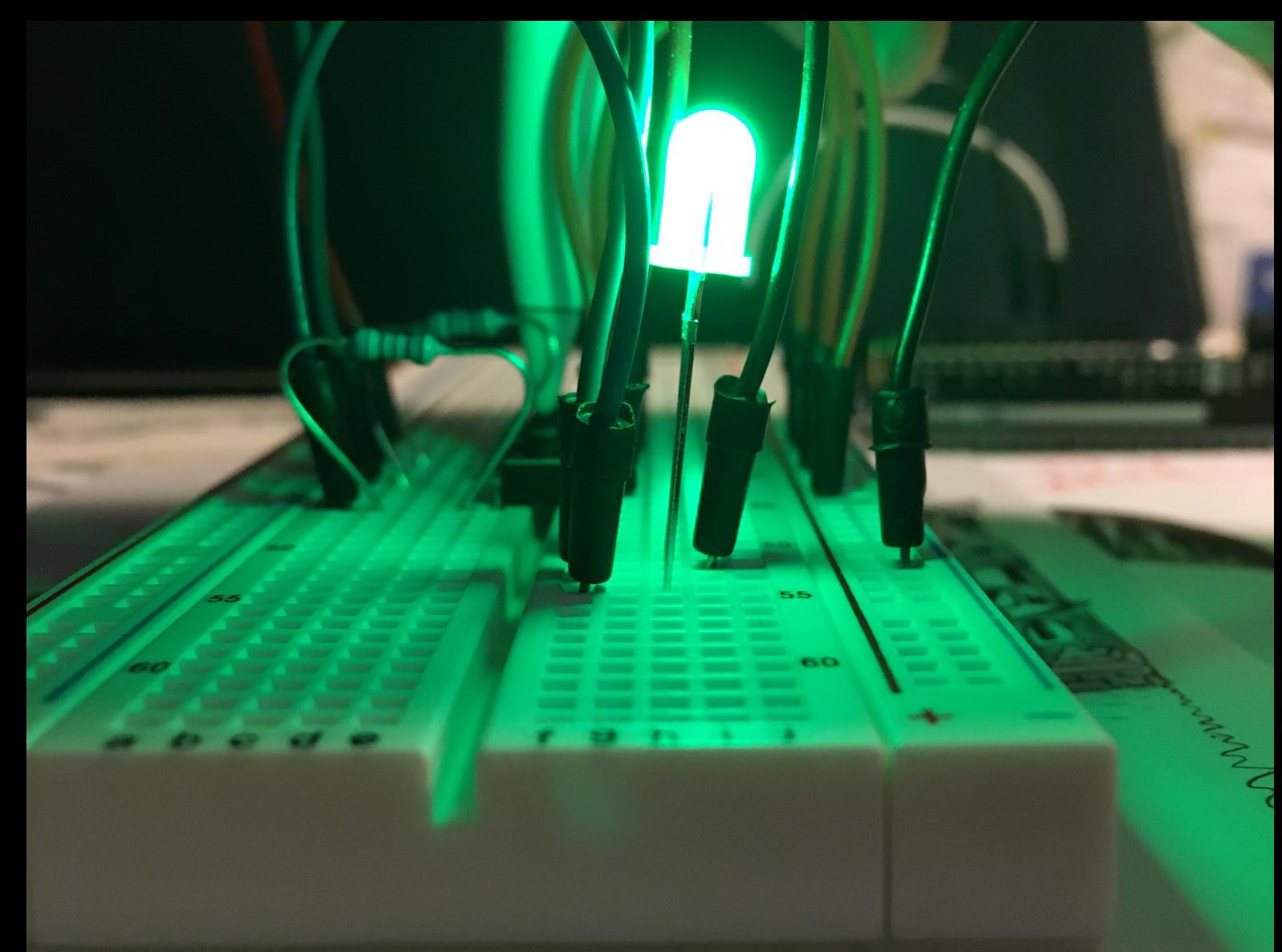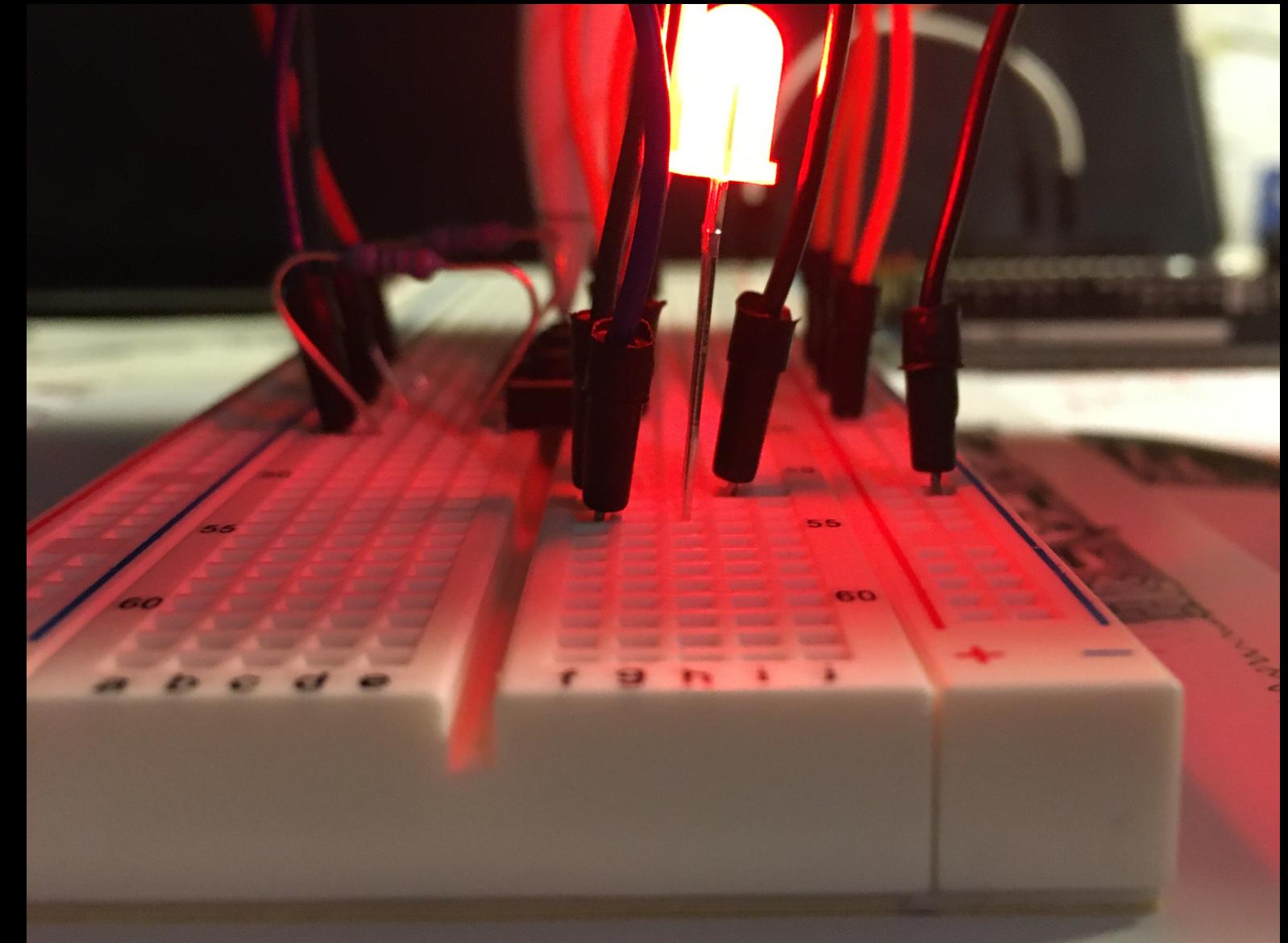
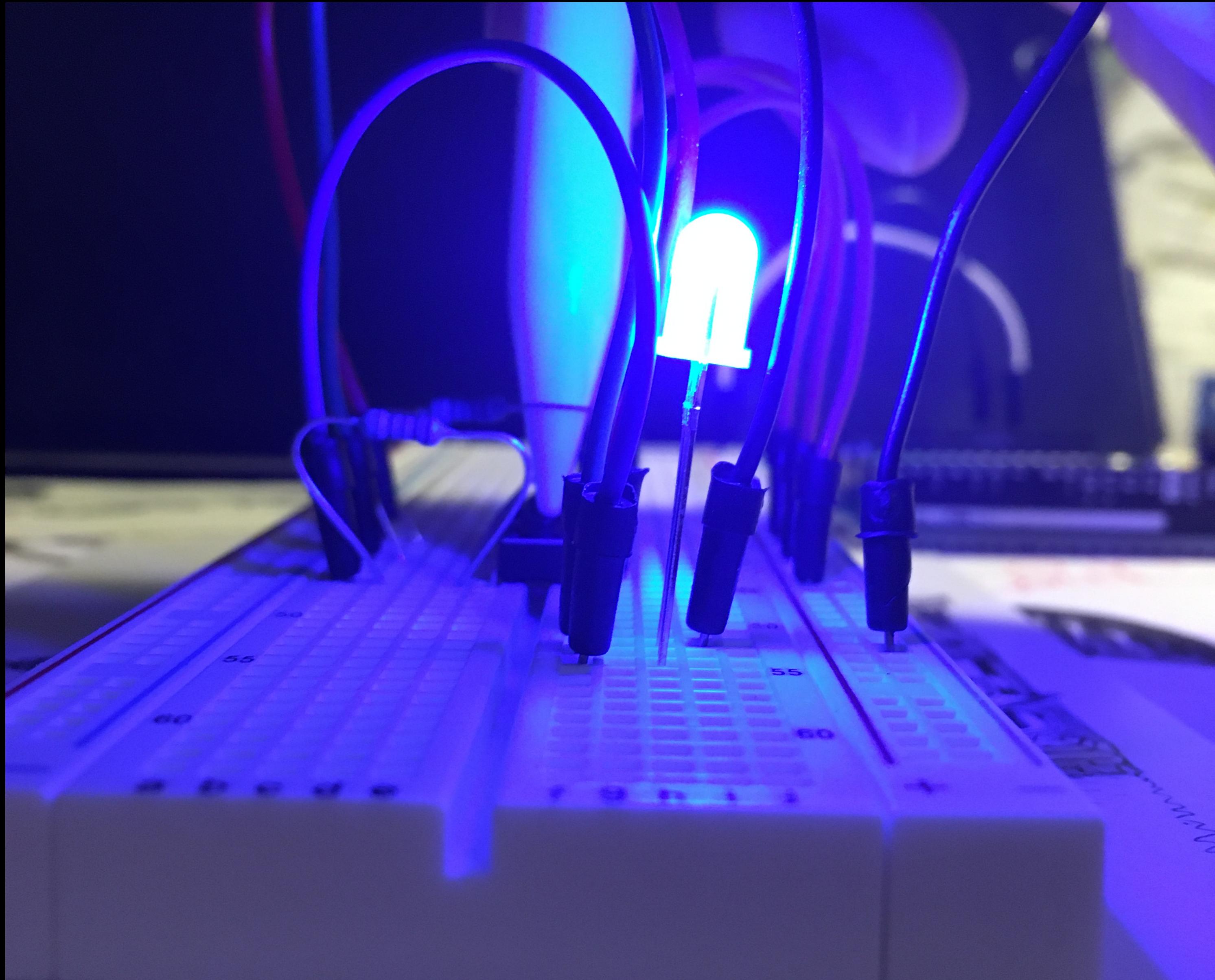
- Breadboard
- Jumperkabel
- Taster
- Wiedersagend
- RGB LED
- Stromversorgung mit Batterie





B: LED Lichtdimmer mit Potentiometer

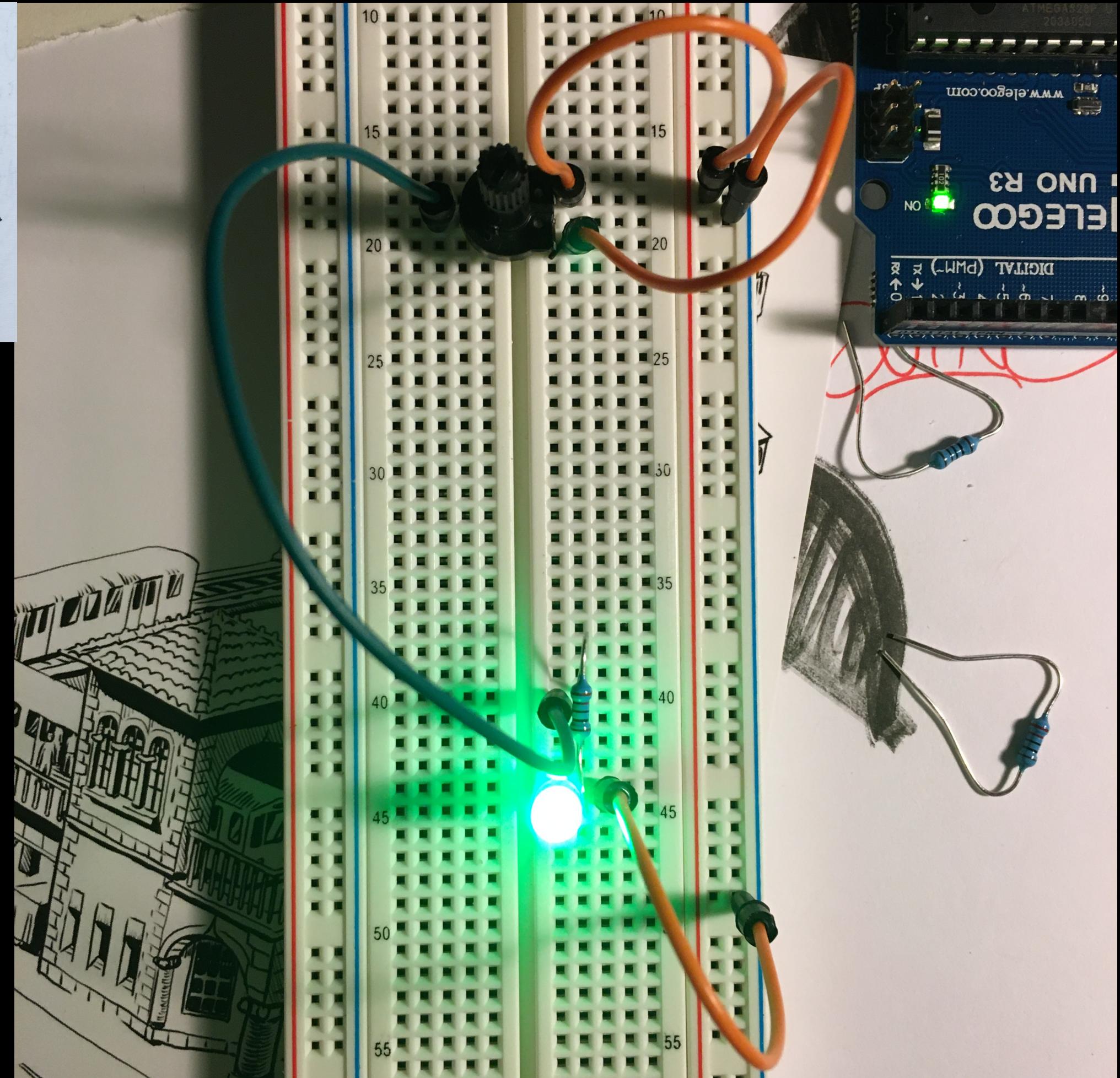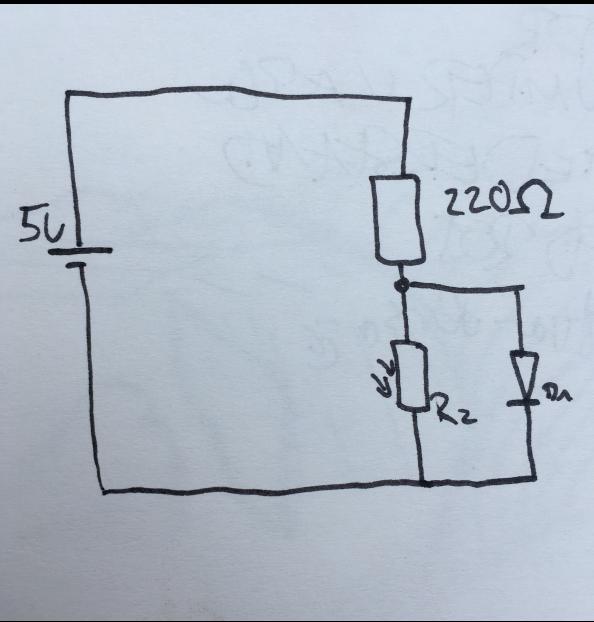- BreadboardJumperkabel
 - Widerstand
 - LED grün
 - Stromversorgung mit Batterie



C: LED Lichtdimmer mit Spannungsteiler

- Breadboard
- Jumperkabel
- Potentiometer
- Wiedersagend
- LED rot
- Stromversorgung mit Batterie

