

AUFGABE 1 - TEIL A

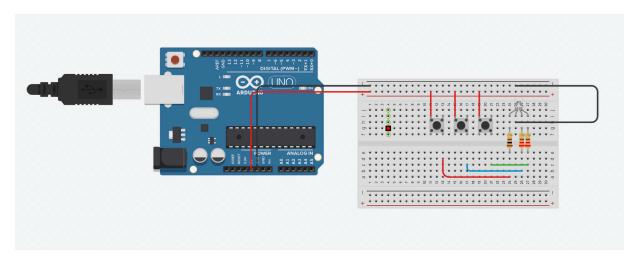1) 3 TASTER UM RGB LED MANUELL ZU STEUERN



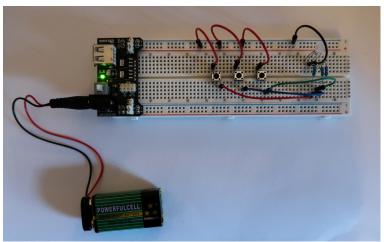








BAUTEILE:


- 1 BREADBOARD
- 7 JUMPERKABEL
- **3 BUTTONS**
- 3 WIDERSTÄNDE
- 1 LED
- 1 STROMYERSORGUNGSMODUL
- **19V BATTERIE**


Nacheinander die einzelnen Teile in TinkerCAD zusammengefügt und anschließend auf dem Board nachgebaut.

AUFGABE 1 - TEIL A

2) LED LICHTDIMMER MIT POTENTIOMETER

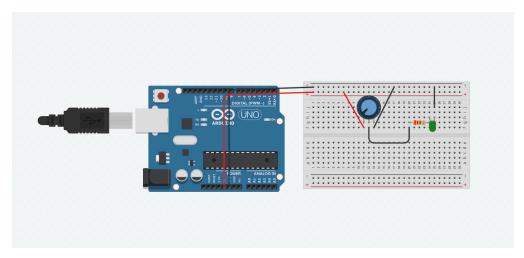

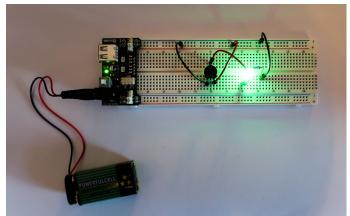

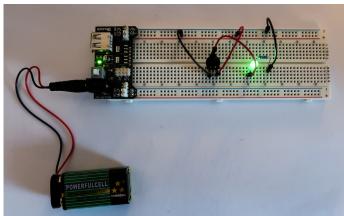


BAUTEILE:


- 1 BREADBOARD
- **4 JUMPERKABEL**
- 1 POTENTIOMETER
- 1 WIDERSTÄNDE
- 1 LED GRÜN
- 1 STROMVERSORGUNGSMODUL
- **19V BATTERIE**


Nacheinander die einzelnen Teile in TinkerCAD zusammengefügt und anschließend auf dem Board nachgebaut.

AUFGABE 1 - TEIL A

3) LED LICHTDIMMER MIT SPANNUNGSTEILER

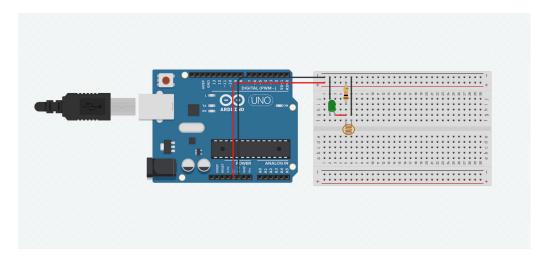

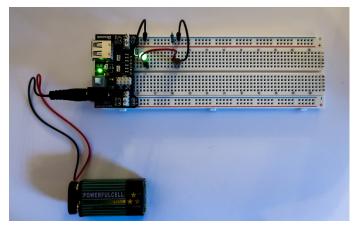

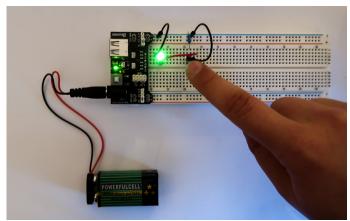

BAUTEILE:

- 1 BREADBOARD
- 3 JUMPERKABEL
- 1 FOTOWIDERSTAND
- 1 WIDERSTÄNDE
- 1 LED GRÜN
- 1 STROMYERSORGUNGSMODUL
- **19V BATTERIE**

Nacheinander die einzelnen Teile in TinkerCAD zusammengefügt und anschließend auf dem Board nachgebaut.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

