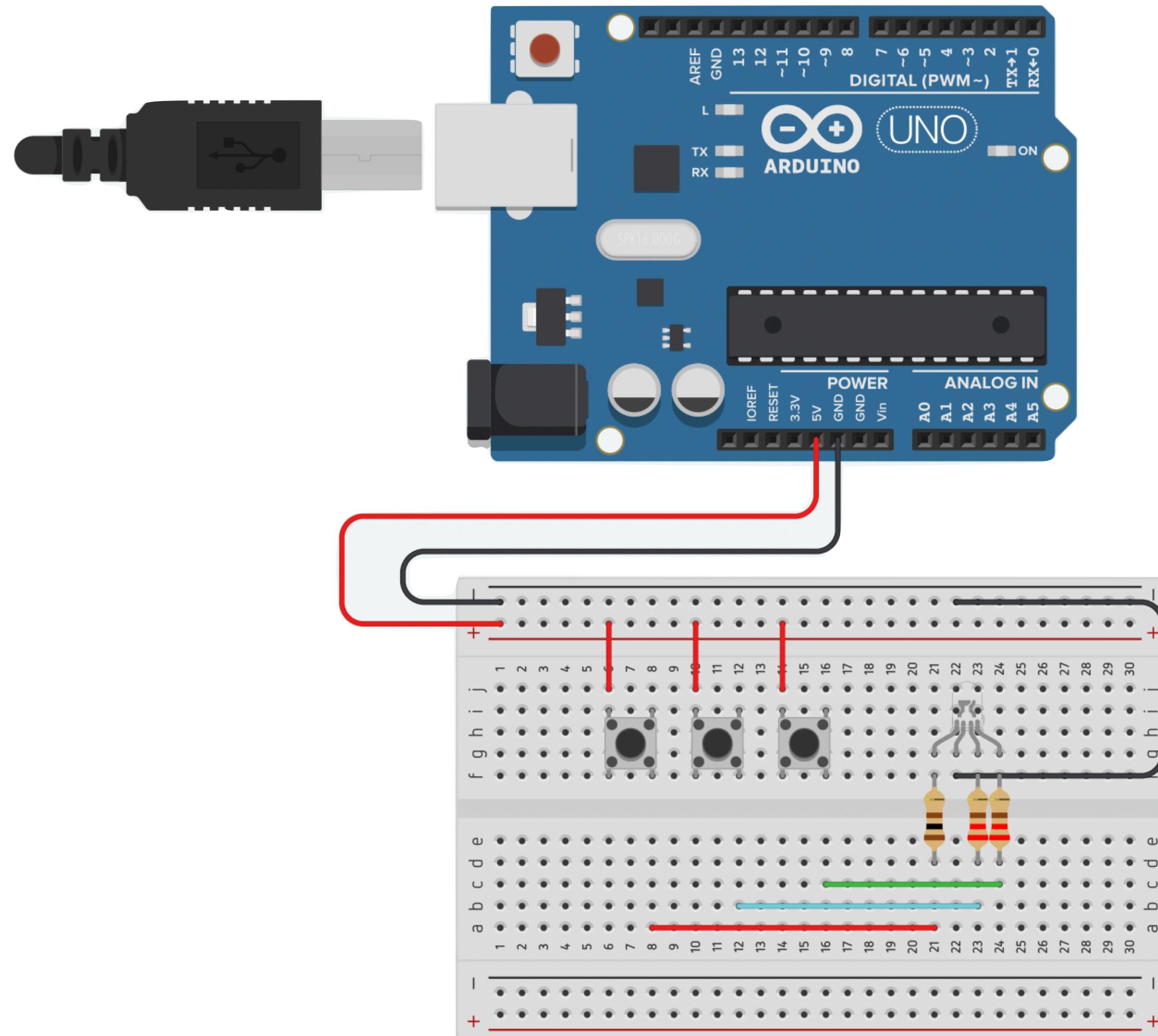


Aufgabe 1 - Teil A






1. 3 Taster um RGB LED Manuell zu steuern

- Breadboard
- Jumperkabel
- RGB LED
- Widerstände
- 3 Taster
- 9V Block
- Strom Versorgung für Breadboard



Aufgabe 1 - Teil A


1. 3 Taster um RGB LED Manuell zu steuern

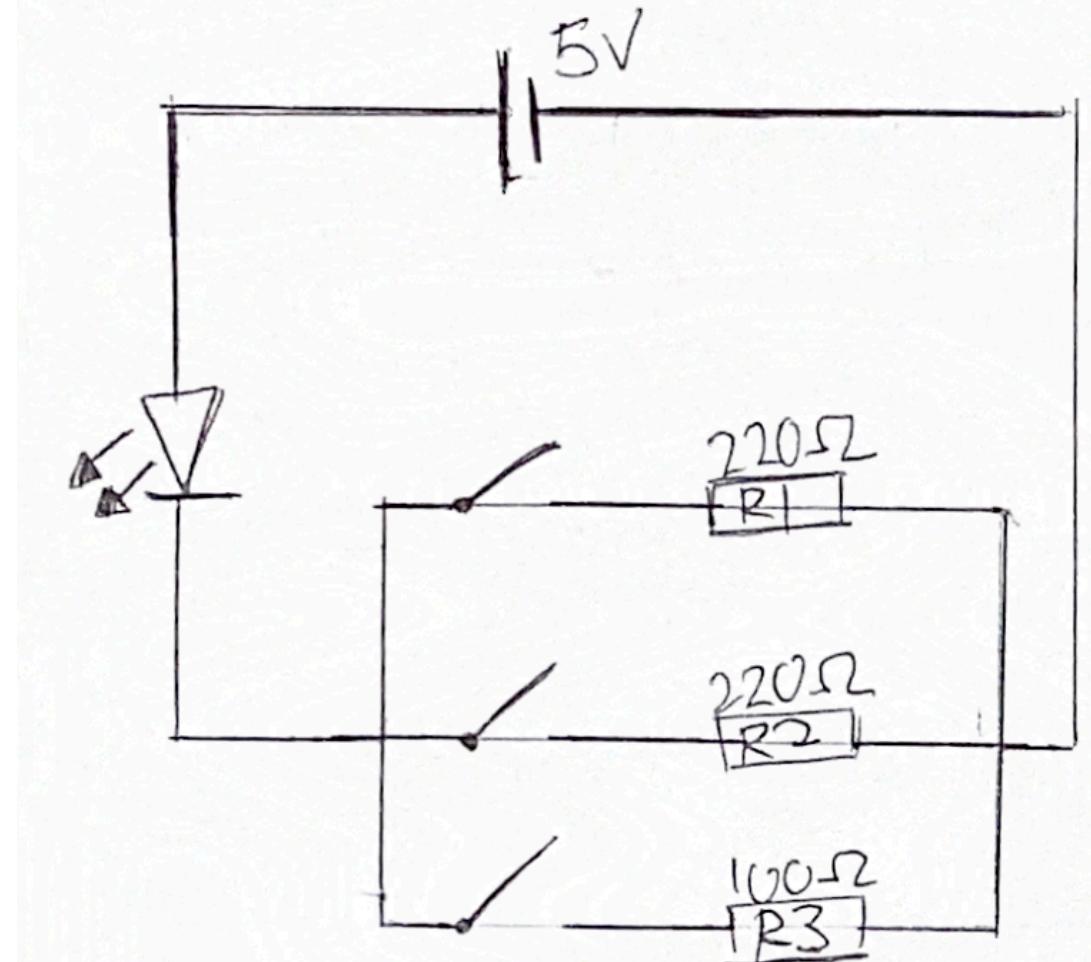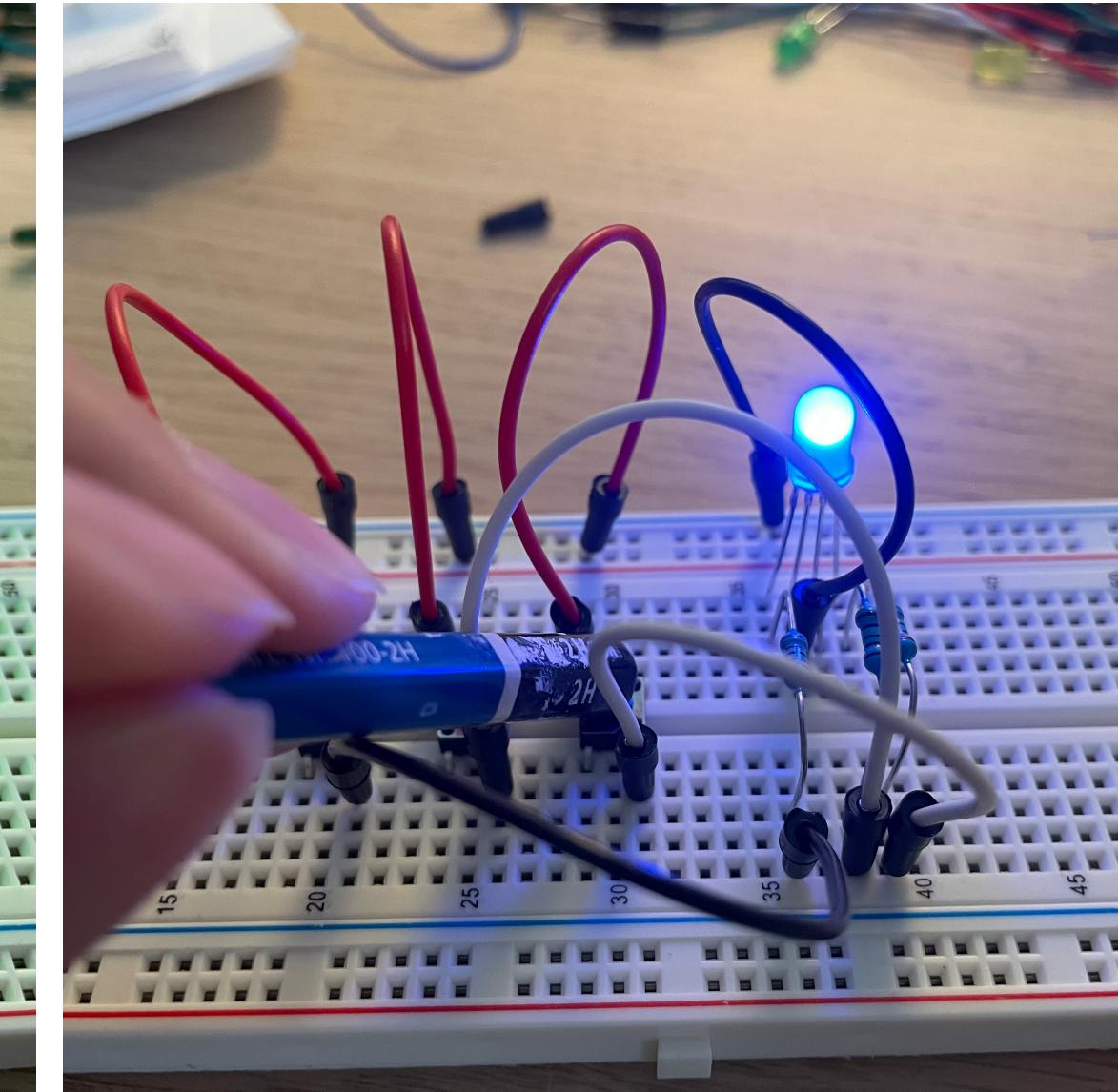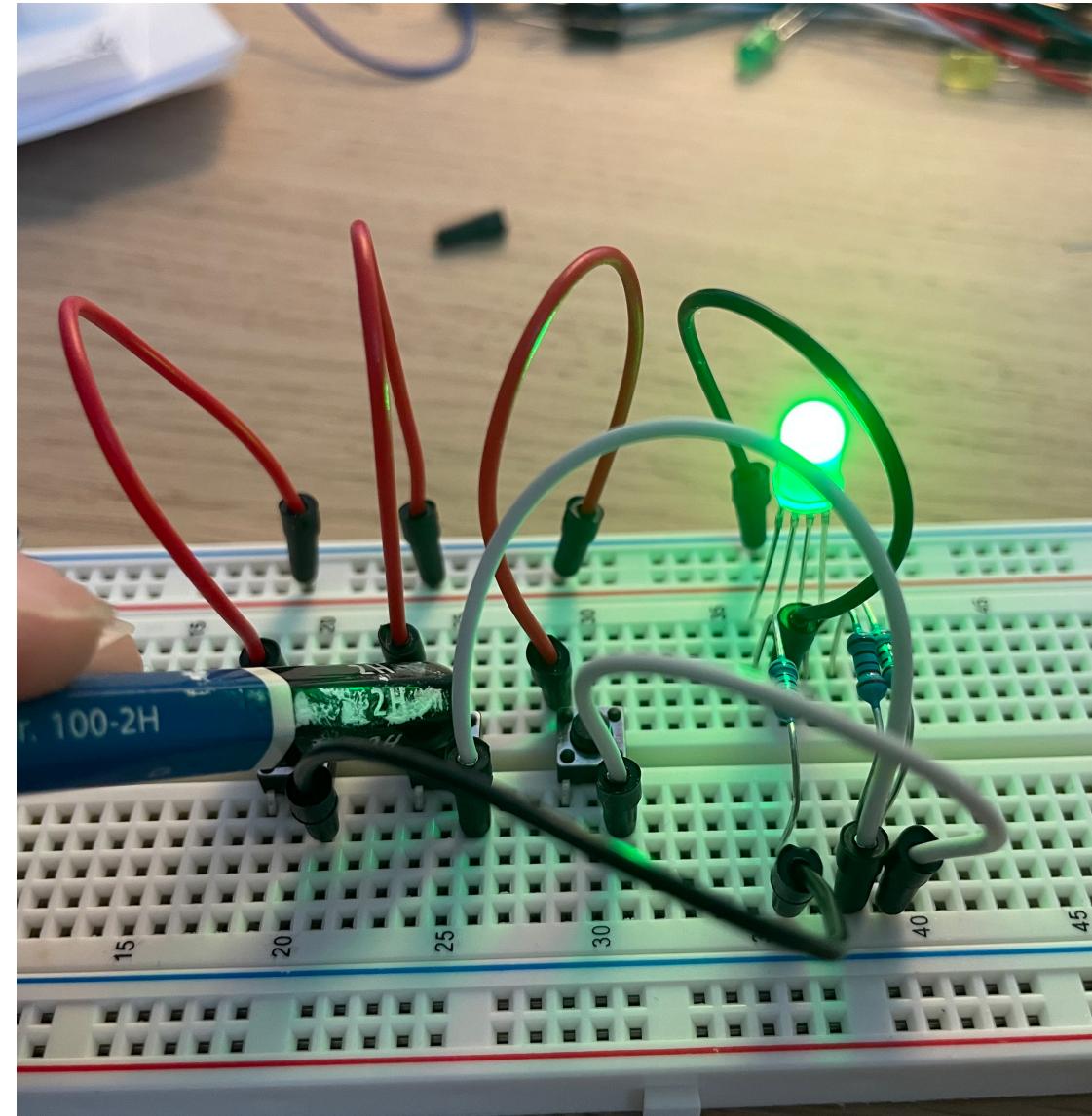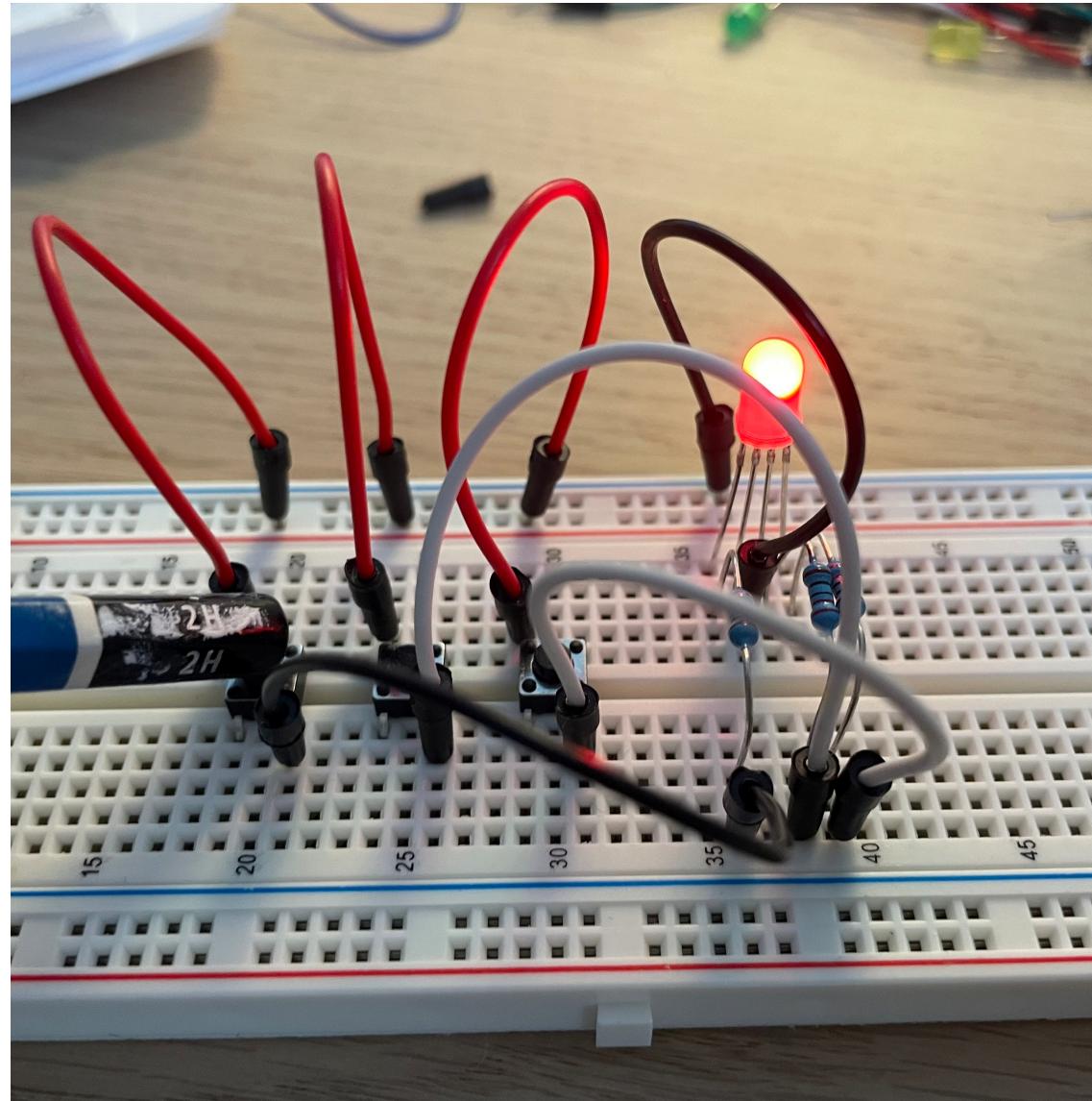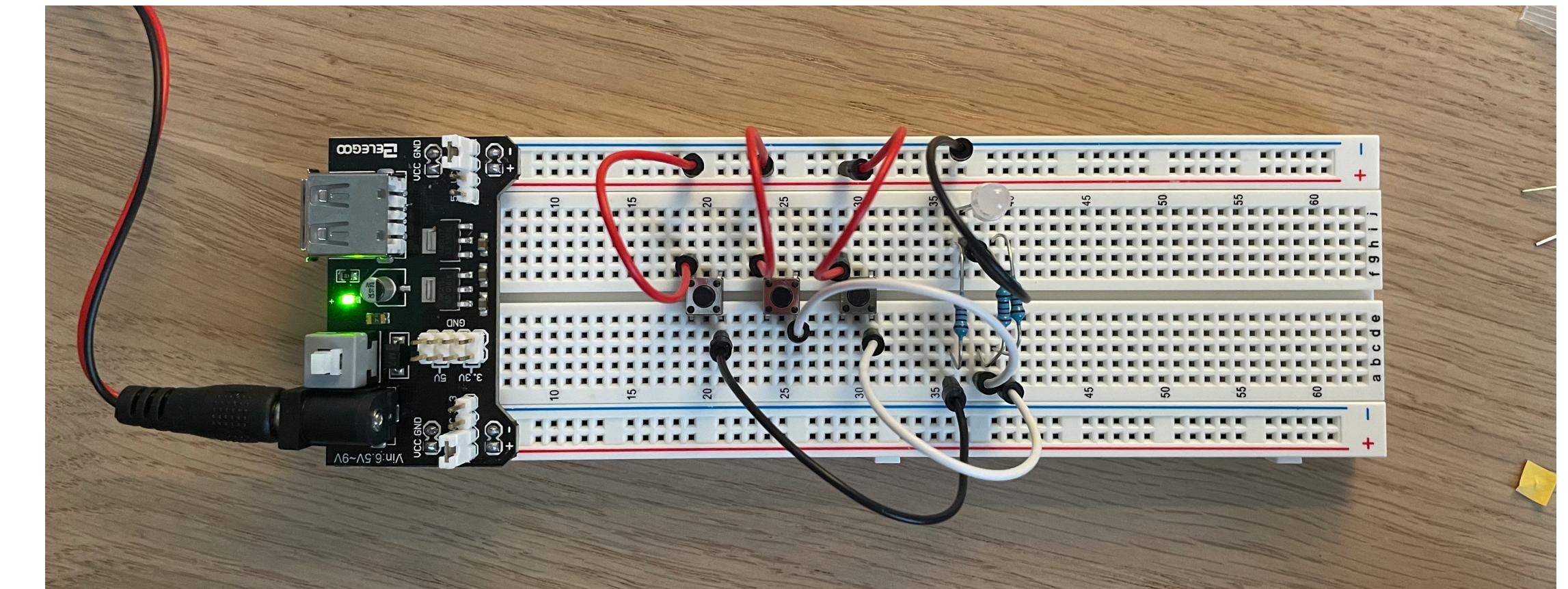

Aufgabe 1 - Teil A





2. LED Lichdimmer mit Potentiometer

- Breadboard
- Jumperkabel
- Potentiometer
- Widerstände
- LED Gelb
- 9V Block
- Strom Versorgung für Breadboard

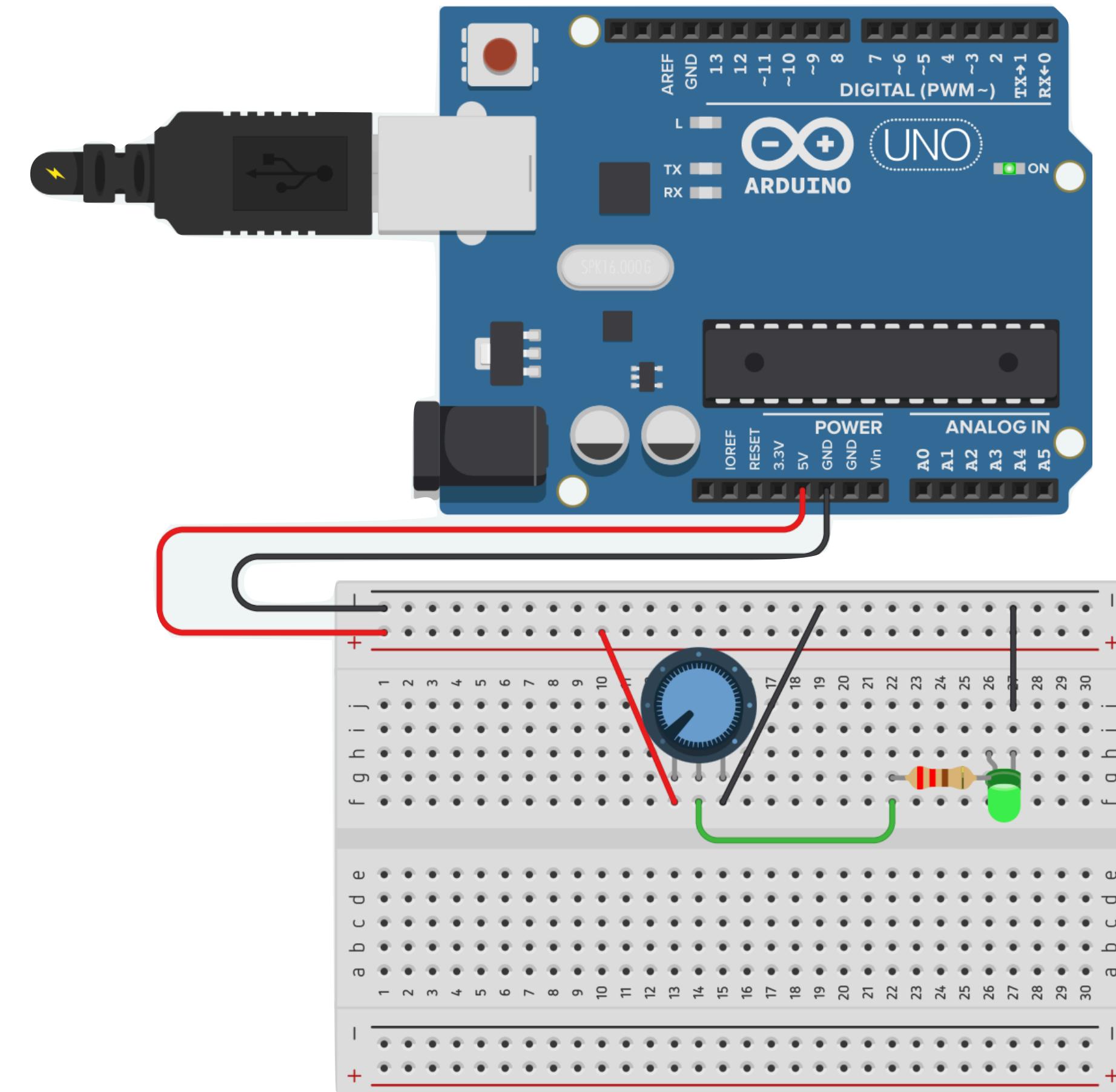

Aufgabe 1 - Teil A


2. LED Lichdimmer mit Potentiometer

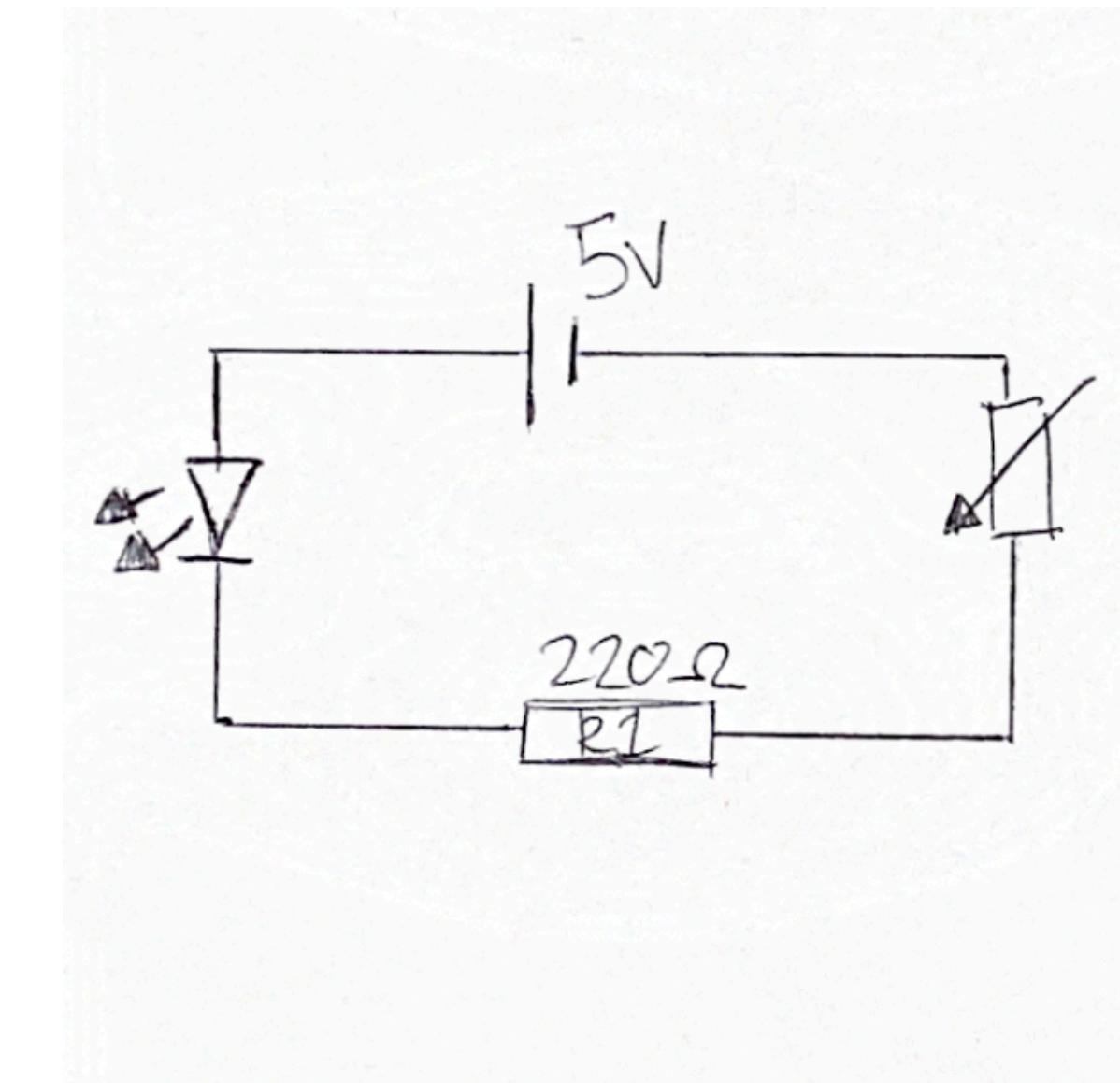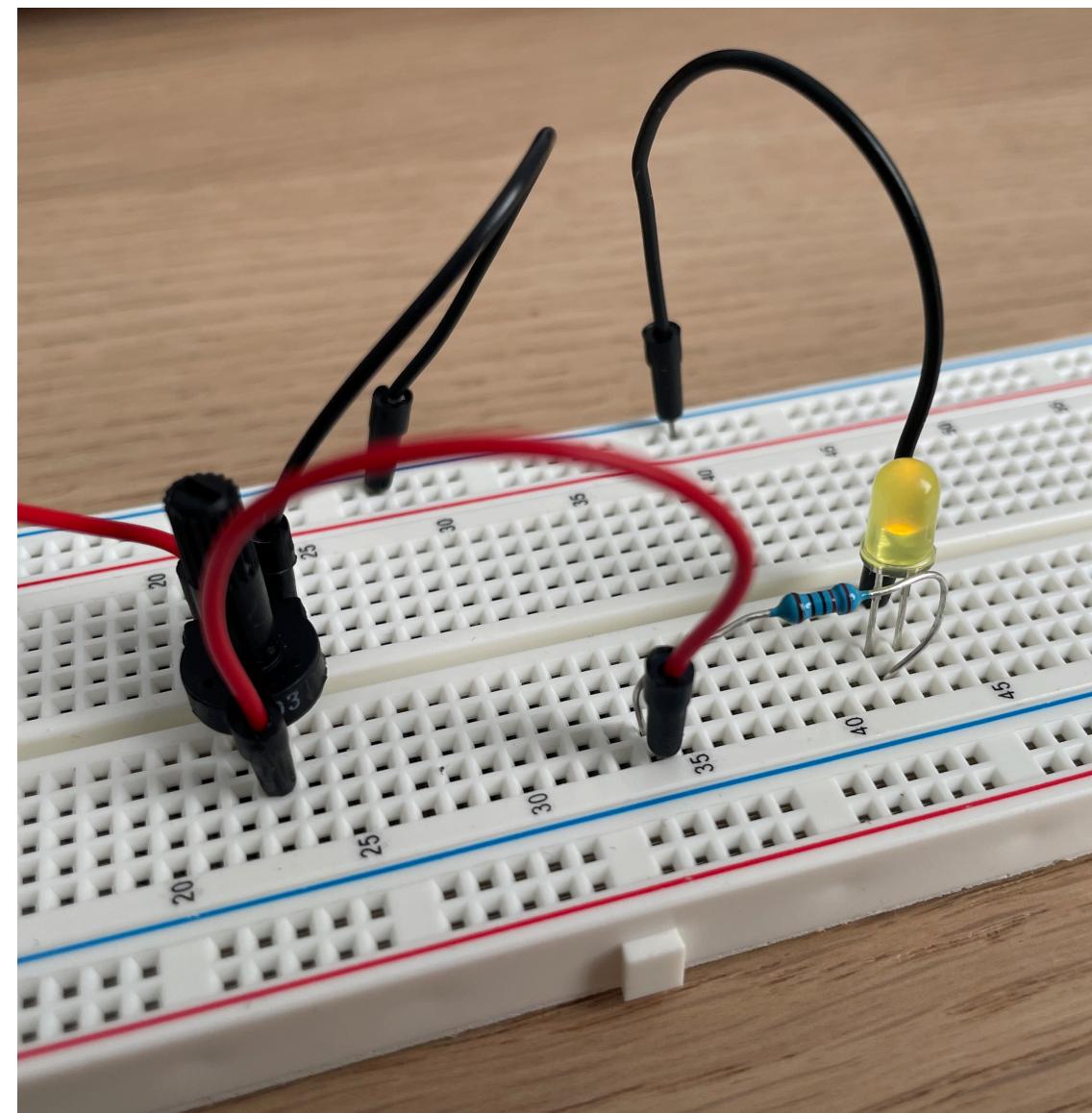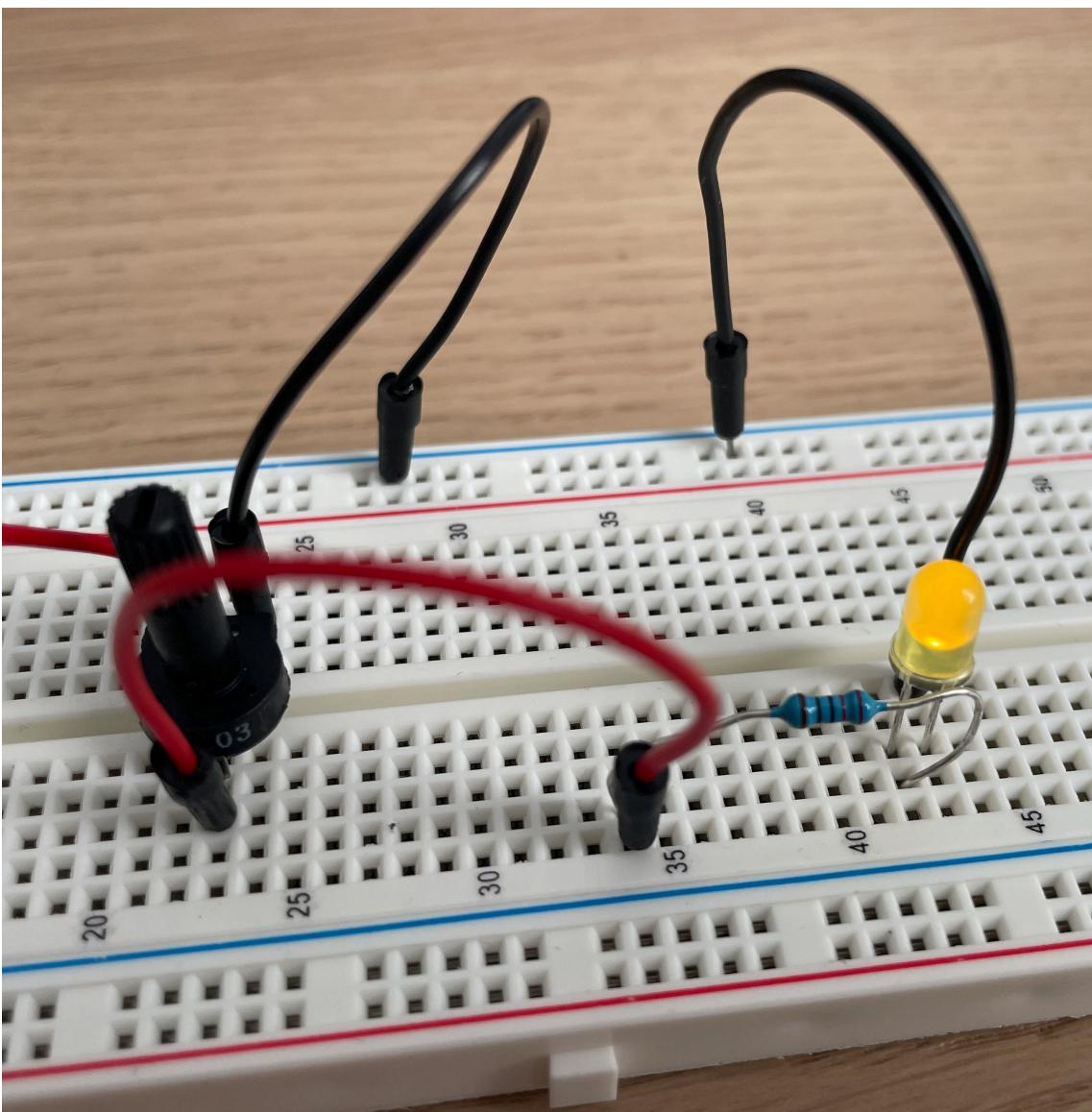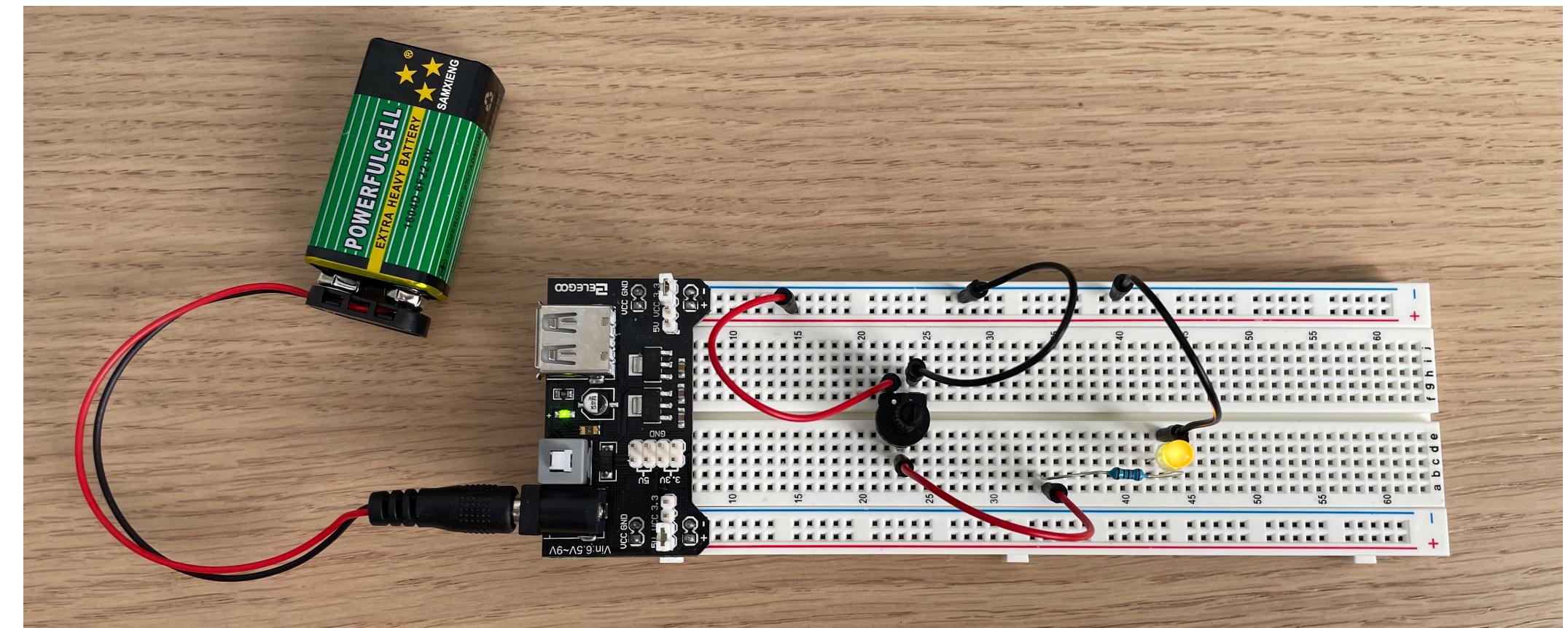

Aufgabe 1 - Teil A

3. LED Lichdimmer mit Spannungsteiler

- Breadboard
- Jumperkabel
- Fotowiderstand
- Widerstände
- LED Rot
- 9V Block
- Strom Versorgung für Breadboard

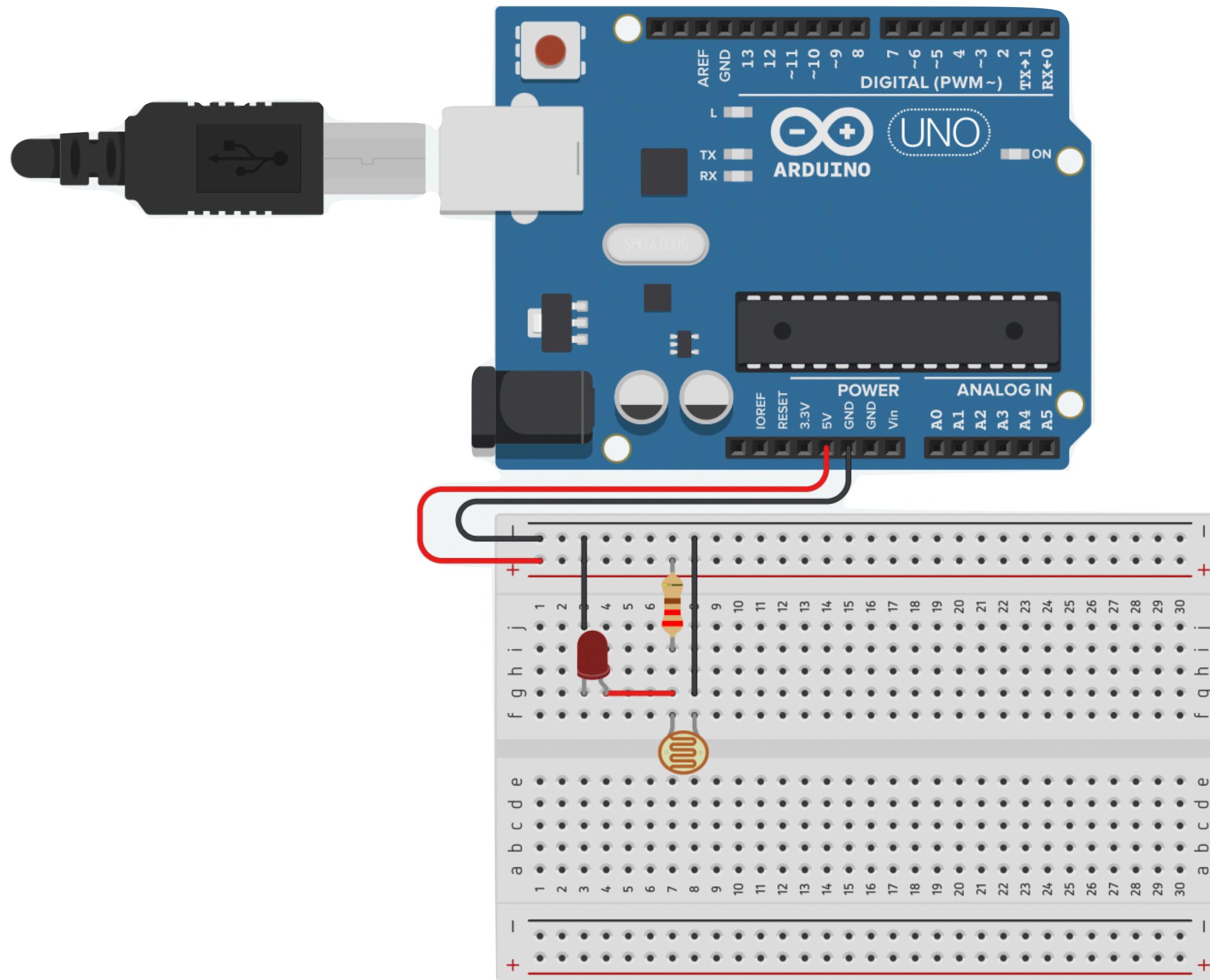

Aufgabe 1 - Teil A

3. LED Lichdimmer mit Spannungsteiler

